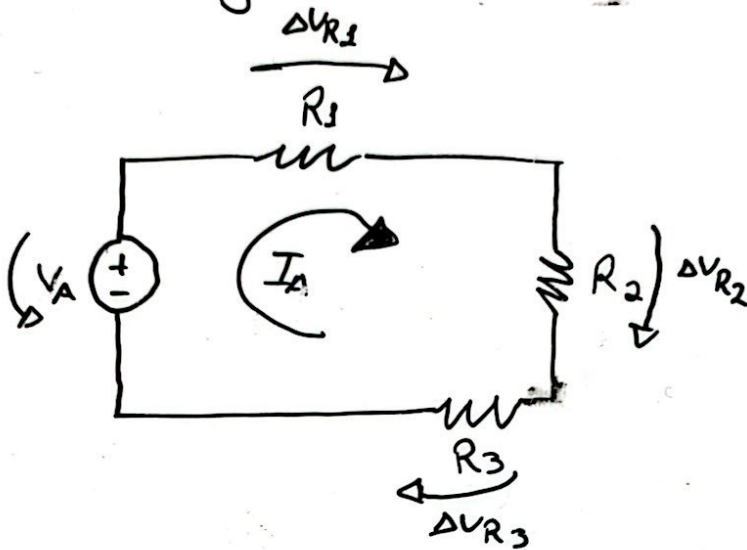


## Divisor de tensões

→ Imaginando um circuito só com 1 malha.



$$\Delta V_{R1} + \Delta V_{R2} + \Delta V_{R3} - V_A = 0$$

$$\Leftrightarrow R_1 \cdot I_A + R_2 \cdot I_A + R_3 \cdot I_A - V_A = 0$$

$$\Leftrightarrow I_A \cdot (R_1 + R_2 + R_3) = V_A$$



$$\Leftrightarrow I_A = \frac{V_A}{R_1 + R_2 + R_3} \dots$$

$$\rightarrow \Delta V_{R2} = R_2 \cdot I_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \times V_A$$

Generalizando:

$$\Delta V_{R_i} = \frac{R_i}{\sum_{j=1}^N R_j} \times V_A$$


## Exemplo:

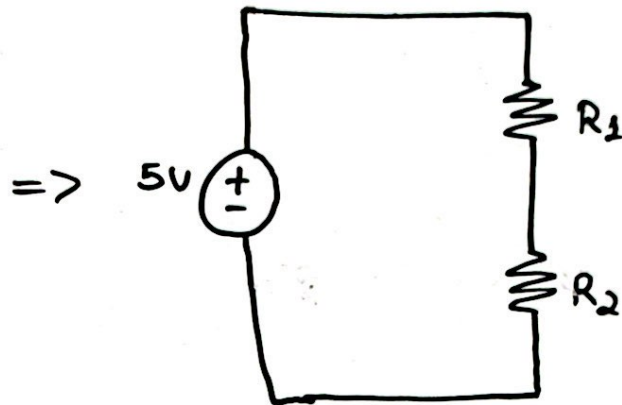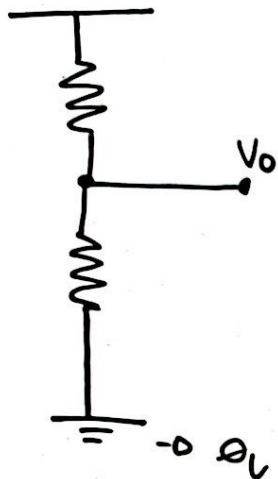

$$V_0 = \Delta V_{R_2}$$


$$\Delta V_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{cc}$$

## Exercícios:

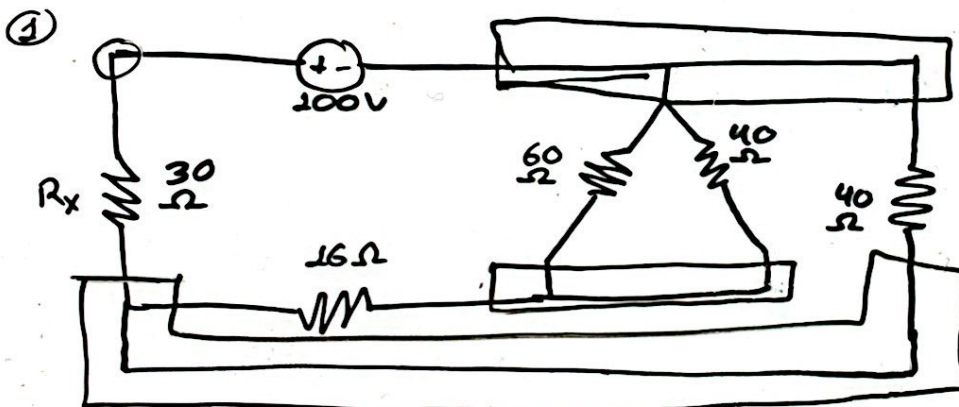

Resistores essenciais


(=)

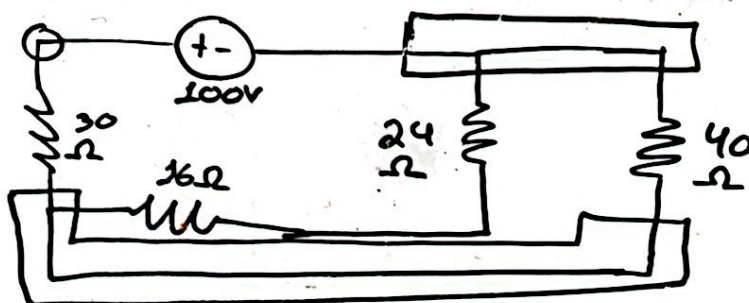


$$\left( \frac{1}{60} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = 24 \Omega$$



$$24\Omega + 16\Omega = 40\Omega$$

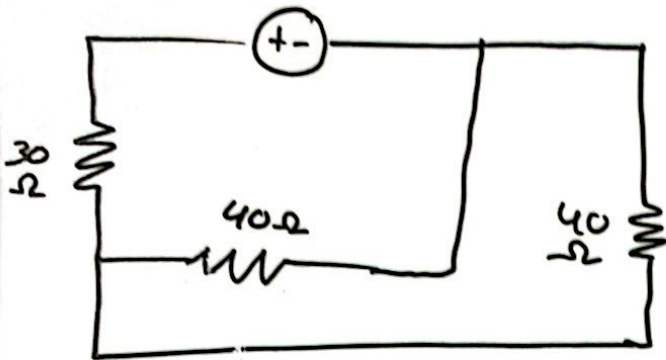

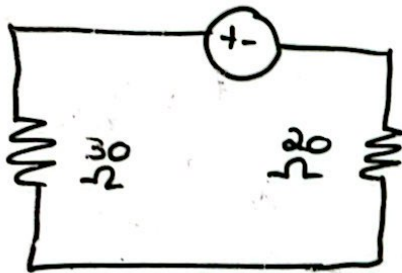
$$\left( \frac{1}{40} + \frac{1}{40} \right)^{-1} = 20\Omega$$



$$30\Omega + 20\Omega = 50\Omega$$




Em s rie fazemos  $R_1 + R_2 = R_{eq1}$

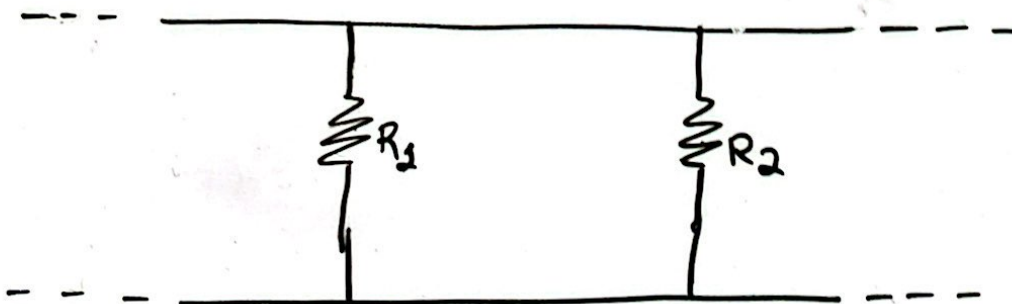

Em paralelo fazemos  $\left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = R_{eq1}$

②

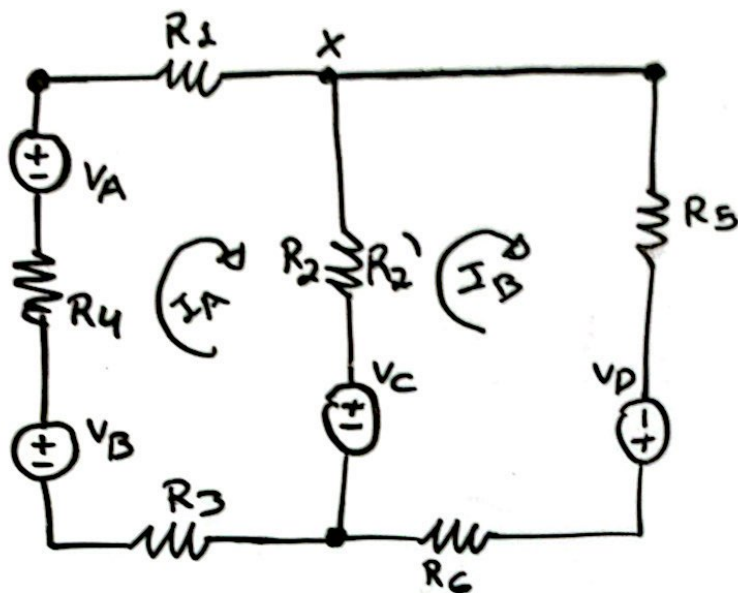


$$\begin{cases} \Delta V_{R_1} + \Delta V_{R_2} + \Delta V_C + \Delta V_{R_3} - \Delta V_B + \Delta V_{R_4} - \Delta V_A = 0 \\ \Delta V_{R_5} - \Delta V_D + \Delta V_{R_6} - \Delta V_C + \Delta V_{R_2'} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_3 \cdot I_A + R_2 \cdot (I_A - I_B) + \Delta V_C + R_3 \cdot I_A - \Delta V_B + R_4 \cdot I_A - \Delta V_A = 0 \\ R_5 \cdot I_B - \Delta V_D + R_6 \cdot I_B - \Delta V_C + R_2' \cdot (I_B - I_A) = 0 \end{cases}$$
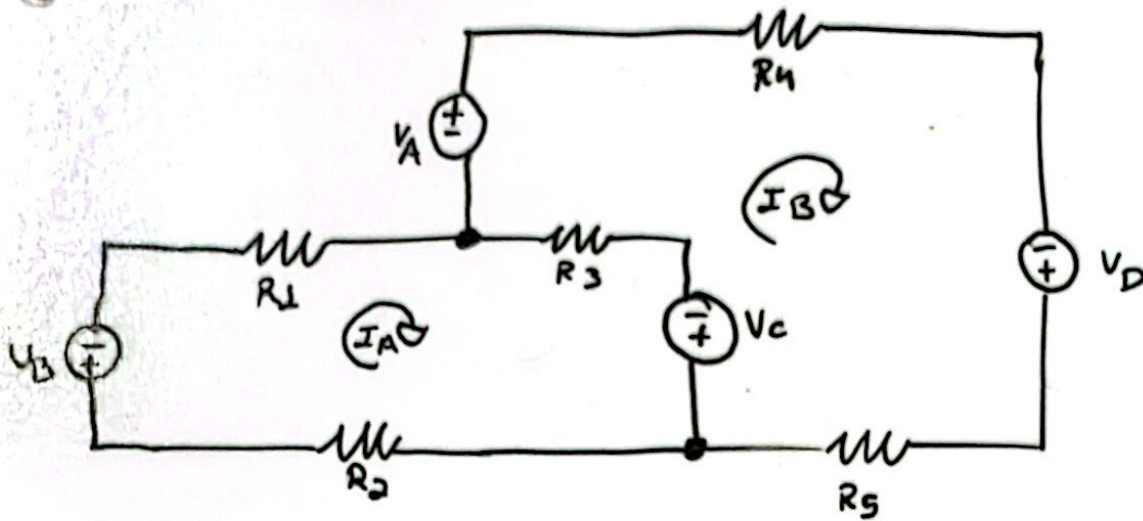
$$\begin{cases} I_A \cdot (R_3 + R_2 + R_3 + R_4) = -\Delta V_C + \Delta V_B + \Delta V_A + R_2 I_B \\ I_B \cdot (R_5 + R_6 + R_2') = +\Delta V_D + \Delta V_C + R_2 I_A \end{cases}$$







$$\begin{cases} \Delta V_{R2} + \Delta V_{R3} - V_C + \Delta V_{R2} + V_B = 0 \\ \Delta V_{R4} - V_D + \Delta V_{R5} + V_C + \Delta V_{R3} - V_A = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 \cdot I_A + R_3 \cdot (I_A - I_B) - V_C + R_2 \cdot I_A + V_B = 0 \\ R_4 \cdot I_B - V_D + R_5 \cdot I_B + V_C + R_3 \cdot (I_B - I_A) - V_A = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_A \cdot (R_1 + R_3 + R_2) = V_C - V_B + R_3 \cdot I_B \\ I_B \cdot (R_4 + R_5 + R_3) = V_D - V_C + V_A + R_3 \cdot I_A \end{cases}$$


Nota:

$$P = \Delta V \cdot I$$

$$\Delta V = R \cdot I$$

$$P = R \cdot I^2$$

↪ Apenas nas resistências.

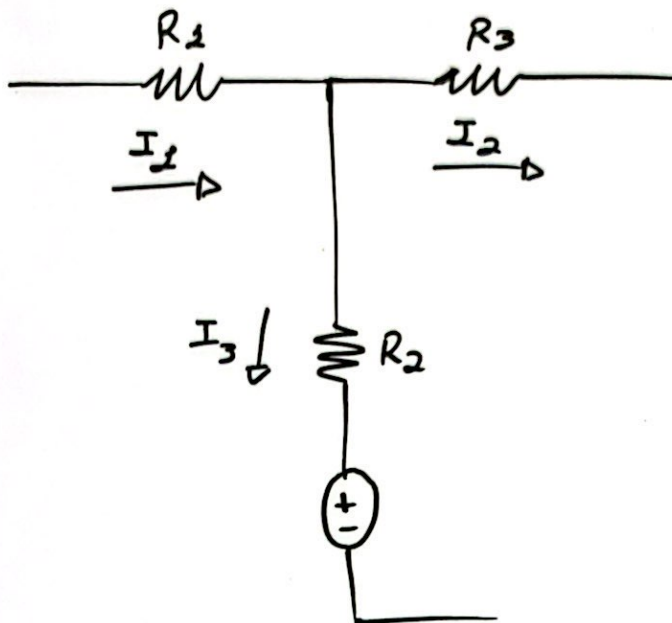

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 30\Omega$$

$$I_1 = 4A$$

$$I_2 = 2A$$

$$I_3 = ?$$

$$P_{\text{diss. } R_2} = ?$$

$$P_{\text{pot. } V_A} = ?$$

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_3 = I_1 - I_2$$

$$I_3 = 4A - 2A$$

$$I_3 = 2A$$

$$\begin{aligned} P_{\text{dissipada } R_2} &= R_2 \cdot I_3^2 \\ &= 20 \times 2^2 \\ &= 20 \times 4 \\ &= 80W \end{aligned}$$

$$P_{\text{potencia } V_A} = V_A \times I_3$$

$$\begin{aligned} &= 10 \times (-2) \rightarrow \text{temos de trocar} \\ &= -20W \end{aligned}$$

o sentido, se não  
não calculamos a  
Pot. fornecida.

